



Trådlös Vardag!

Funktioner: Konsumentvänlig installation, där valfri mottagare placeras i valfritt vägguttag och ”den” mottagaren kan sedan styras via valfri fjärrkontroll ur Nexas sortiment.

Användningsområden: Att på ett enkelt sätt ”tända” & ”släcka” alt dimma sin belysning i bostaden via fjärrkontrollen

Belysning som kan styras: Alla typer av ”glödljus” det vill säga, traditionella glödlampor, samt i dom flesta fall Halogenlampor / Typ- GU-10 lampa. Inte lämplig för lysrör eller låg energi.

Begränsningar: Avstånds begränsning på ca 25-30 meter, tjocka väggar, aluminium, stålbalkar kan påverka avståndet.

Låg volts halogen kan endast regleras via ”Nexas” egen trafo.

Max belastningar varierar mellan 1000 & 3500 W. Samt Max 300 W för dimmer. (Max 105 W för trafo)

Sortiment

YC

Startpaket / Förslag 1.



3-pack inkl 2 st
mottagare för av / på funktion
samt 1 st dimmer mottagare
Nexa standard fjärrkontroll +
”extra” fjärrkontroll för nyckelringen
(Gruppstyr kanal 1,2,3 samt 15 & 16)
16 kanaler / 256 kombinationer

3500 W alt 300 W

PA-3

Startpaket / Förslag 2.



3-pack inkl 2 st
mottagare för av / på funktion
samt 1 st dimmer mottagare
Fjärrkontroll för 3 kanaler

4 hus koder / 3 enhets koder
Totalt 12 kombinationer

1000 W alt 300 W

SYC

Startpaket / Förslag 3. ”NY”



2-pack inkl 2 st
mottagare för av / på funktion
Fjärrkontroll för 8 kanaler. Varje
Mottagare kan också ställas in
För gruppstyrning via fjärrkontrollen

8 kanaler / 64 kombinationer

3500 W alt 300 W

Sortiment / Extra enheter

”Mottagare”

Kan man komplettera med fler mottagare-enheter?

Ja, i stort sett är det obegränsat, man kan komplettera med flera olika enheter beroende på vilket behov man har. Alla mottagare och fjärrkontroller är ”kompatibla” med varandra. Det enda som sätter begränsningar är antal hus koder Eller enhets koder mottagaren / fjärrkontrollen kan hantera.



Mottagare: Extra mottagare för vägguttag alt för fast installation, även mottagare för ersättning av befintlig strömbrytare och elektronisk trafo för styrning av låg volts halogen (max 105 W)

Sortiment / Extra enheter

”Sändare”

Kan man komplettera med fler sändare-enheter (Fjärrkontroller)?

Ja, i stort sett är det obegränsat, man kan komplettera med flera olika sändare beroende på vilket behov man har. Alla sändare är ”kompatibla” med varandra. Det enda som sätter begränsningar är antal hus koder eller enhets koder mottagaren / fjärrkontrollen kan hantera.



16 kanaler



16 kanaler



16 kanaler / Timer styrning
Gruppstyrning



5 kanaler / Nyckelring



16 kanaler / Timer styrning

Sändare: Extra sändare för nexa's mottagare.

Koder / Programmering



Kanalinställning

A B C D E ... P (16 Hus koder)
1 2 3 4 5...16 (16 Enhets koder)



Kanalinställning


A B C D E ... H (8 Hus koder)
1 2 3 4 5...8 (8 Enhets koder)



Kanalinställning

A B C D (4 Hus koder)
1 2 3 4 (4 Enhets koder)

”Exempel”

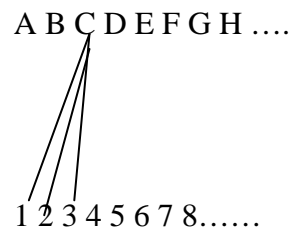

På bak eller framsidan ställer man in den hus kod man vill ha ”exempel” hus kod C. Sedan ställen man in enhets kod ”exempel” 3. Då styr man ALLA mottagare som är Inställda på C samt via knapparna 1:an 2:an 3:an etc..

Enkelt / Bekvämt / Trådlöst

”Radio – 433,92 MHz”

